

$$T_{BP}(\$) = \frac{1}{Q} \cdot \frac{0,715 \cdot \$^3}{Q^2(\$^6 + 3\$^7 + 3\$^2 + 1) + 1,252(\$^4 + 2\$^2 + 1) \cdot \$ + 1,531(\$^2 + 1) \cdot \$^2 + \frac{0,715}{Q} \cdot \3$

$$T_{BP}(\$) = \frac{1}{Q} \cdot \frac{0,715 \$^3}{Q^2(\$^6 + 3\$^4 + 3\$^2 + 1) + 1,252(\$^5 + 2\$^3 + \$) + 1,531(\$^4 + \$^2) + \frac{0,715}{Q} \3$

$$T_{BP}(\$) = \frac{0,715/Q^3 \cdot \$^3}{\$^6 + \frac{1,252}{Q} \cdot \$^5 + \frac{4,531}{(3 + \frac{1,531}{Q^2})} \cdot \$^4 + \left(\frac{1,504}{Q} + \frac{0,715}{Q^3} \right) \cdot \$^3 + \frac{4,531}{(3 + \frac{1,531}{Q^2})} \$^2 + \frac{1,252}{Q} \$ + 1}$$

- Implementación mediante redes porosas:

Expando $T_L(s)$:

$$T_L(s) = 0.715 \cdot \frac{1}{s + 0.1627} \cdot \frac{1}{s^2 + 0.1624s + 1.139}$$

$$T_L(s) = 0.715 \cdot \frac{1}{0.1627} \cdot \frac{0.1627}{s + 0.1627} \cdot \frac{1}{1.139} \cdot \frac{1.139}{s^2 + 0.1624s + 1.139}$$

$$T_L(s) = \frac{0.1627}{s + 0.1627} \cdot \frac{1.139}{s^2 + 0.1624s + 1.139}$$

Convierto cada término con la transformación:


$$T_{sp}(s) = T_L\left(\frac{Q \cdot s^2 + 1}{s}\right) = \frac{0.1627}{\frac{Q(s^2 + 1)}{s} + 0.1627} \cdot \frac{1.139}{\frac{Q^2(s^2 + 1)^2 + 0.1624 \cdot Q(s^2 + 1)}{s} + 1.139}$$

$$T_{sp}(s) = \frac{0.1627s}{Qs^2 + Q + 0.1627s} \cdot \frac{1.139s^2}{Q^2(s^4 + 2s^2 + 1) + 0.1624 \cdot Q(s^2 + 1) \cdot s + 1.139s^2}$$

$$T_{sp}(s) = \frac{s \cdot 0.16022}{s^2 + s \cdot 0.1253 + 1} \cdot \frac{s \cdot 0.1108}{s^2 + s \cdot 0.06902 + 1.126} \cdot \frac{s \cdot 0.03304}{s^2 + s \cdot 0.05627 + 0.3154}$$

$$T_{sp}(s) = \frac{0.16022}{0.1253} \cdot \frac{s \cdot 0.11253}{s^2 + s \cdot 0.1253 + 1^2} \cdot \frac{0.1108}{0.06902} \cdot \frac{s \cdot 0.069}{s^2 + s \cdot 0.069 + 1.107^2} \cdot \frac{0.03304}{0.0562} \cdot \frac{s \cdot 0.056}{s^2 + s \cdot 0.056 + 0.81}$$
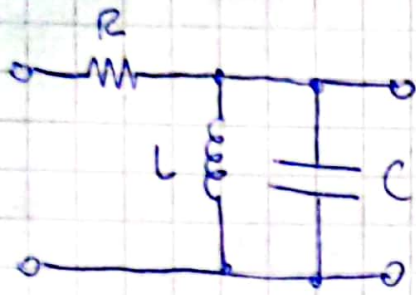
$$T_{sp}(s) = 11.78 \cdot \frac{s \cdot 0.11253}{s^2 + s \cdot 0.1253 + 1^2} \cdot \frac{s \cdot 0.069}{s^2 + s \cdot 0.069 + 1.107^2} \cdot \frac{s \cdot 0.056}{s^2 + s \cdot 0.056 + 0.902^2}$$



$$T(s) = \frac{G}{G + \frac{1}{sL} + sC} = \frac{sGL}{s^2LG + 1 + s^2LC}$$

$$T(s) = \frac{s \frac{1}{RC}}{s^2 + s \frac{1}{RC} + \frac{1}{LC}}$$

$$\begin{aligned} R_w &= w_0 \\ R_z &= R \rightarrow R' = 1; L', C' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= 1 \\ w_0 &= 1 \end{aligned}$$

$$\frac{w_0}{Q} = \frac{1}{RC} = \frac{1}{C} \rightarrow C = \frac{Q}{w_0} = Q$$

$$w_0^2 = \frac{1}{LC} \rightarrow 1 = \frac{1}{LC} \Rightarrow L = \frac{1}{C} = \frac{1}{Q}$$

$$\text{for } w_0 \neq 1: C = \frac{Q}{w_0}; L = \frac{1}{Qw_0}$$

$$T_1(s): w_0 = 1$$

$$\frac{w_0}{Q} = 0.1253 \rightarrow Q = 7.98$$

$$C = 7.98; L = 0.1253$$

$$T_2(s): w_0 = 1.107$$

$$\frac{w_0}{Q} = 0.069 \rightarrow Q = 16.04$$


$$C = 14.49; L = 0.056$$

$$T_3(s): w_0 = 0.902$$

$$\frac{w_0}{Q} = 0.056 \rightarrow Q = 16.107$$

$$C = 17.87; L = 0.068$$

- Activación red pos: $\sqrt{3}$:

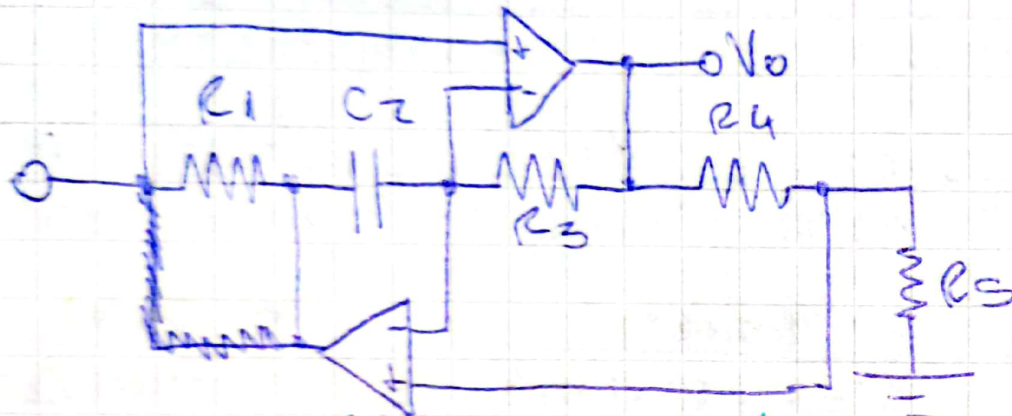

Por el Divisor de entrada

$$K = \frac{R_4 + R_5}{R_5} = 1 + \frac{R_4}{R_5}$$

$$L_{eq} = C_2 R_1 R_3 \frac{R_5}{R_4}$$

$$C_2 = 1 \quad R_1 = R_5 = 1$$

$T_1: K = \frac{11,78}{3}; \quad \tilde{Z} = 7,8 S; \quad R_4 = K - 1 = 10,78; \quad R_3 = \frac{L \cdot R_4}{C_2 R_1 R_5} = 1,35$
 $T_2: K = 7,8 S; \quad R_4 = 10,78; \quad L = 0,056 \rightarrow R_3 = 0,605$
 $T_3: K = 7,8 S; \quad R_4 = 10,78; \quad L = 0,068 \rightarrow R_3 = 0,735$

NOTA

• Continuación Tarea Semanal 4:

$$K = \sqrt[3]{11,73} = 2,275 \rightarrow \text{Separa la ganancia en las 3 etapas}$$

$$\text{Atenua 2 veces en la entrada} \Rightarrow K = 2,275 \cdot 2 = 4,55$$

$$T1: R_4 = K - 1 = 3,55; R_3 = \frac{L \cdot R_4}{C_2 \cdot R_1 R_5} = 0,449$$
$$L_1 = 0,1253$$

$$T2: R_4 = K - 1 = 3,55; R_3 = 0,1988$$
$$L_2 = 0,056$$

$$T3: R_4 = K - 1 = 3,55; R_3 = 0,2414$$
$$L_3 = 0,068$$